

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Лабораторная работа № 1	6
Последовательные и параллельные контуры в радиосхемах	6
Лабораторная работа № 2	21
Настройка и исследование симметричной связанной колебательной системы в полосовом усилителе	21
Лабораторная работа № 3	33
Прохождение сигналов через RC- и RL-цепи	33
Лабораторная работа № 4	51
Схемы включения биполярного транзистора	51
Рекомендованная литература	68