

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i> .....	4
Лабораторная работа № 1: Исследование источника тока. Потенциальная диаграмма .....	6
Лабораторная работа № 2: Неразветвленные цепи переменного тока. Резонанс напряжений .....	21
Лабораторная работа № 3: Разветвленные цепи переменного тока. Резонанс токов .....	47
Лабораторная работа № 4: Исследование цепей трехфазного тока.....	61
Лабораторная работа № 5: Исследование катушки индуктивности со стальным сердечником .....	81
<i>Рекомендуемая литература</i> .....	94